

## 实验一 门电路及其参数测量



### 实验目的

- 1、学习使用基本逻辑门电路，掌握各种门电路之间的转换方法。
- 2、学会测试逻辑门电路参数的方法。
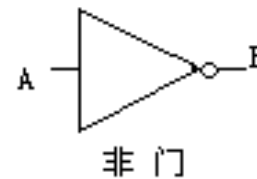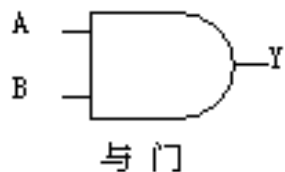
### 实验原理

集成逻辑门电路是最基本的数字电路元件，目前使用较为普遍的分别有双极型TTL逻辑门电路、CMOS型逻辑门电路，以及之后所开发的一些与TTL兼容的CMOS逻辑门电路，比如74HCT系列。

最基本的逻辑门电路有三种：与门、或门和非门，对应的逻辑符号如下图所示。其它的门电路可以由这三种基本门电路构成。





逻辑电路的表示方法有三种：**逻辑表达式法**、**真值表法**和**卡诺图法**。其中，逻辑表达式法比较直观，可以直接看出电路的**逻辑功能**；真值表法可以直接看出**电路输出结果**；卡诺图法一般用来帮助**化简**逻辑表达式使用。


在电子电路中，用高、低电平分别表示二值逻辑的1和0两种状态，对于门电路的输入，都有一定的**门限值**：输入信号幅度高于高电平门限值，输入为高电平，逻辑状态为1；输入信号幅度低于低电平门限值，输入为低电平，逻辑状态为0。对于**TTL**门电路，其高低电平门限值分别为**2.4V**和**0.4V**。

如果以输出的高电平表示逻辑状态1，以低电平表示逻辑状态0，称这种表示方法为**正逻辑**；反之，若以输出的高电平表示逻辑状态0，低电平表示逻辑状态1，则称这种表示方法为**负逻辑**。在数字电路实验中，若非特殊说明，一般采用正逻辑。

(实验原理)


对任何与或表达式进行二次求反，即可得到与非表达式，尽管这种方法构成的电路不一定是最简方案，但具有器件单一的特点。

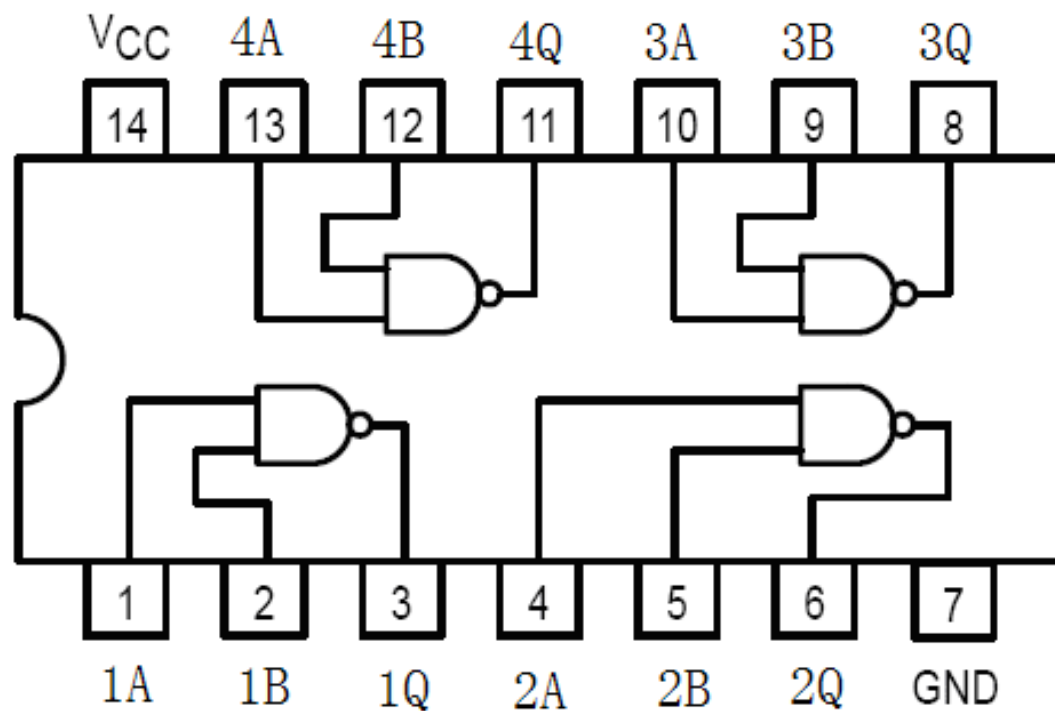电子电路中，最基本的与非门电路为7400，它包含四个独立的二输入端与非门，称为四-二输入端与非门。其内部逻辑结构和管脚图如下所示，其中A、B为输入端，Q为输出端。




## 实验内容

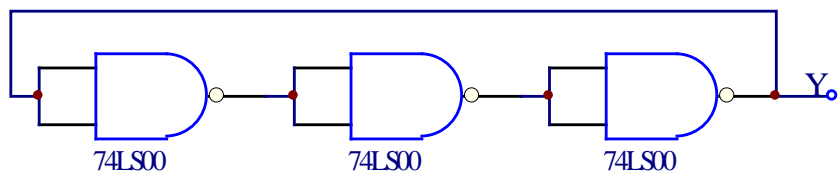
- 1、用实验箱检测7400中每个与非门的逻辑功能是否正常（对线下实验非常重要）。
- 2、用7400实现非、或、或非和异或逻辑功能，写出逻辑表达式并给出化简过程；在实验箱上连接电路并验证逻辑功能，将结果填入真值表。
- 3、传输延迟时间是衡量门电路开关速度的一个重要指标，如图1-1所示， $t_{pd} = (t_{pHL} + t_{pLH}) / 2$ ，其中 $t_{pHL}$ 和 $t_{pLH}$ 分别为导通延迟时间和截止延迟时间。用环形振荡器测量7400的平均传输延迟时间，实验电路如下图所示。电路输出波形的周期  $T = 6t_{pd}$ ，则 $t_{pd} = T/6$ ， $t_{pd}$ 即为7400平均传输延迟时间。



传输延迟时间

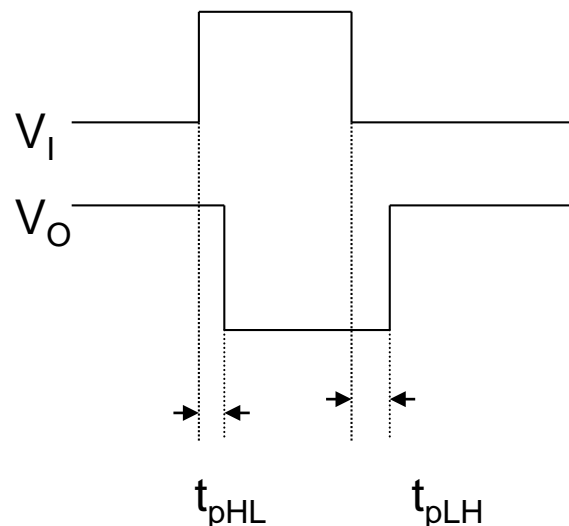

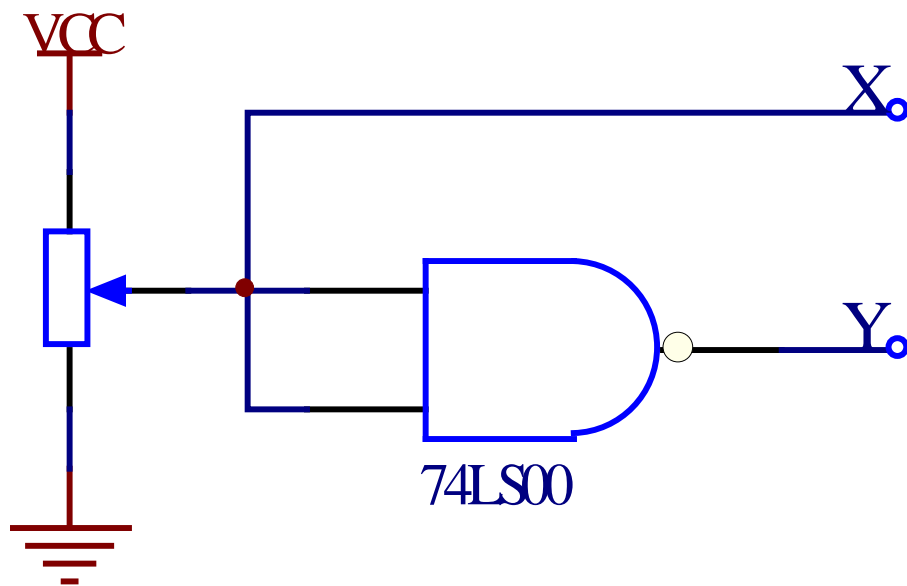4、(选做) 用示波器的XY模式测量7400的电压传输曲线，画出曲线，记录并在曲线上标注 $V_{OH}$ 、 $V_{OL}$ 、 $V_{off}$ 、 $V_{on}$ 。测试电路如图1-2所示。其中 $V_{OH}$ 、 $V_{OL}$ 分别为与非门的输出高电平和低电平； $V_{off}$ 是关门电平，指保持输出为高电平的最大输入低电平； $V_{on}$ 是开门电平，指保持输出为低电平的最小输入高电平。(在Y-T模式下观察与非门的输出随输入的变化更直观)




电压传输曲线测试电路原理图




(实验内容)

用示波器的XY模式测量7400的电压传输曲线:

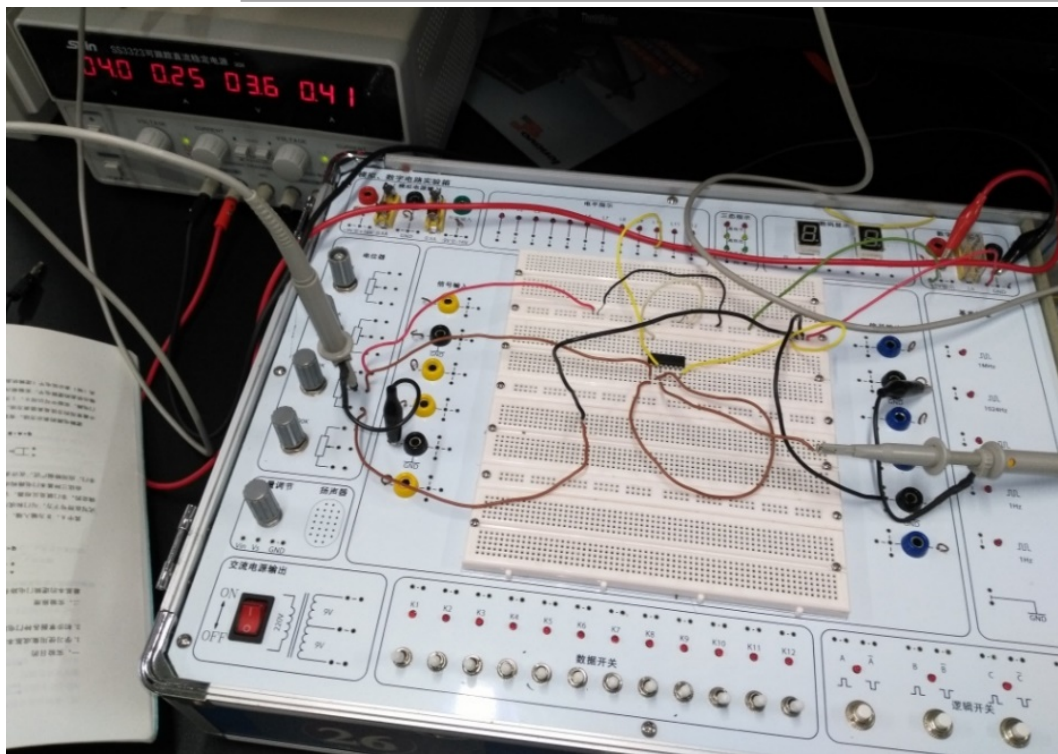

电路实物图

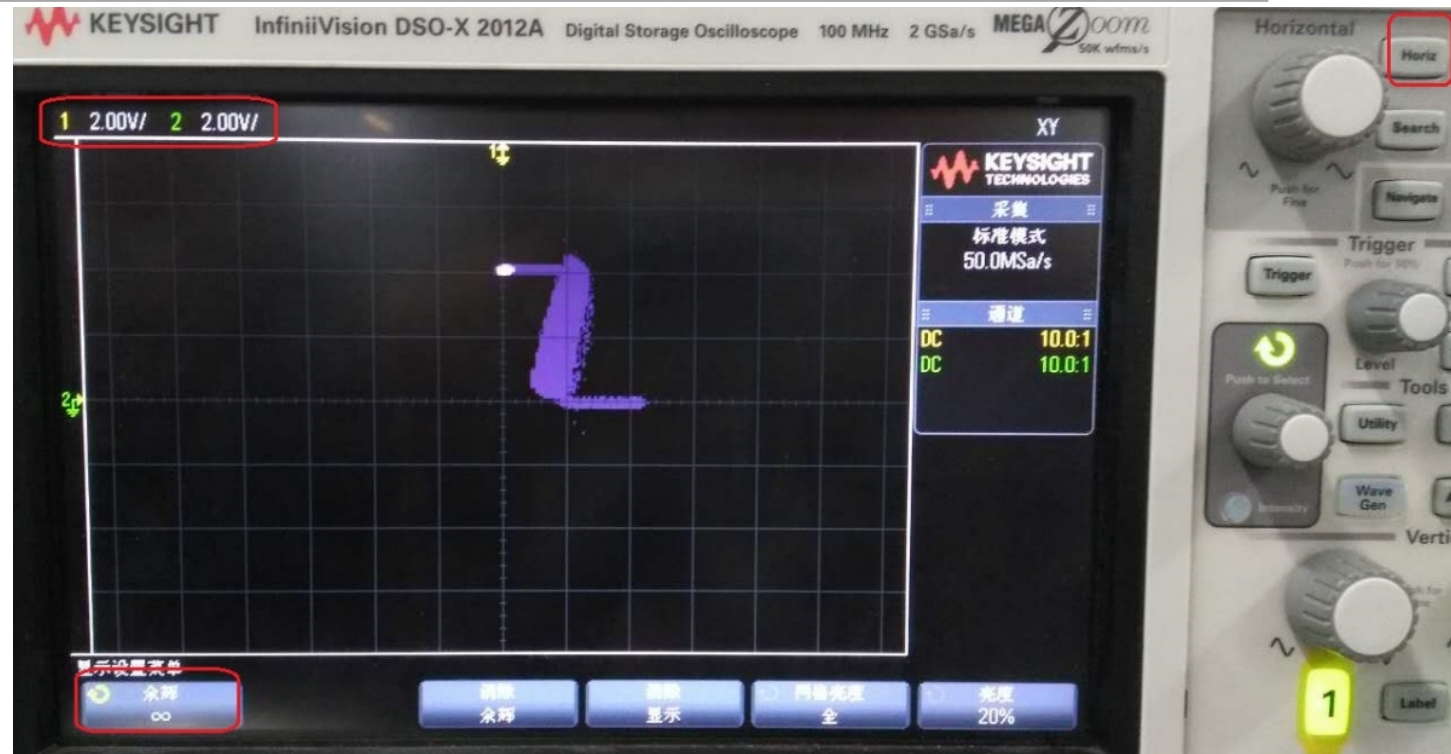

用示波器的XY模式测量结果



5、（选做）用与非门7400构成半加器，实现不考虑进位输入的一位二进制加法。

### 思考题

对于TTL电路，输入端悬空相当于什么电平？在实际接线中应当如何处理，为什么？

◆ 实验及仪器使用注意事项

相对于模拟电子技术实验，数字逻辑实验应该注意的地方：

1) 示波器：DC耦合，纵轴2v/格；横轴的单位参考输入信号的频率；






◆ 实验及仪器使用注意事项

2) 电源: 4v/0.5a; 独立模式;



◆ 实验及仪器使用注意事项

3) 实验箱，数电所特有的部分，见下图：

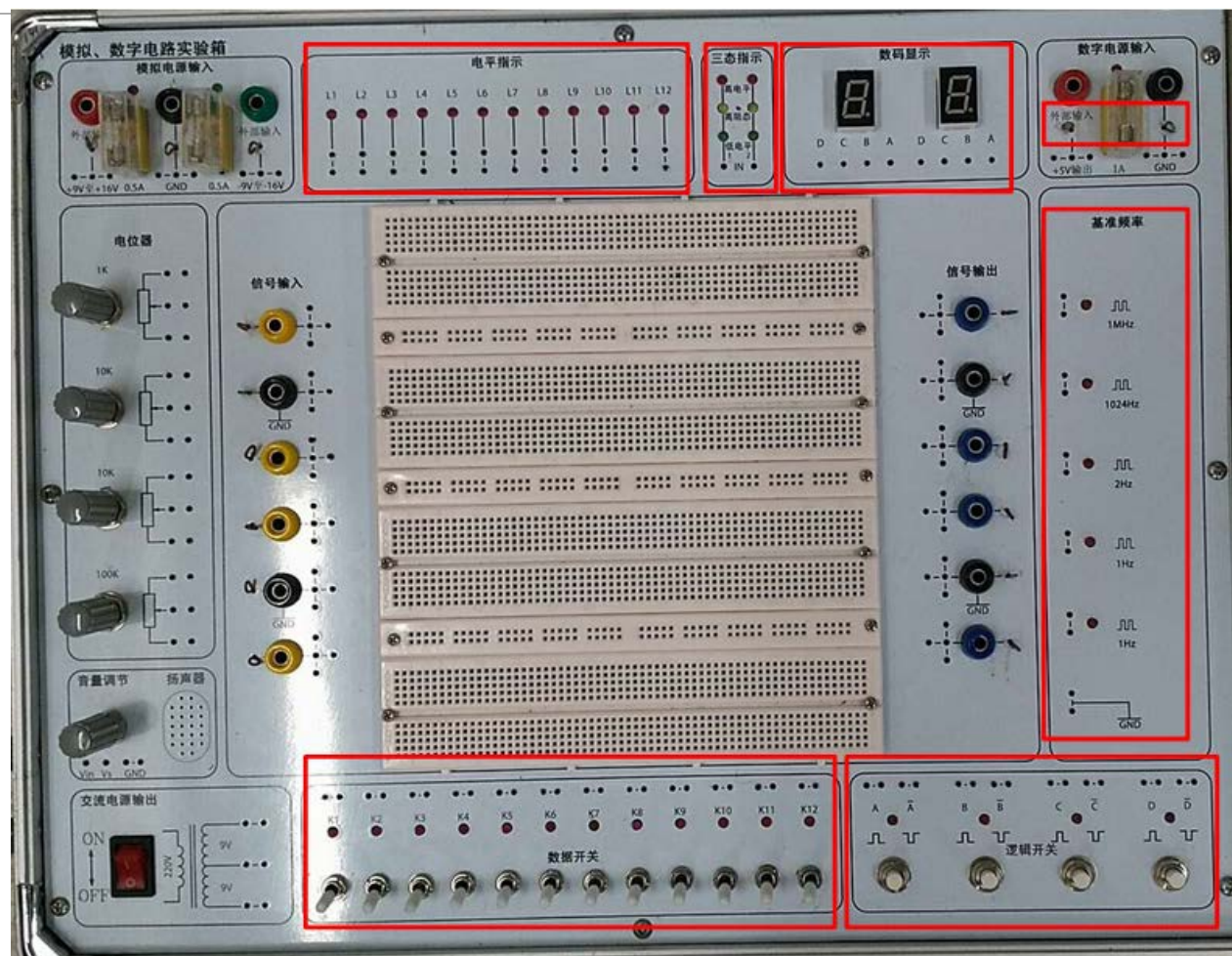

◆ 实验及仪器使用注意事项

数字电源输入的GND与面包板旁的GND要用导线共在一起





◆ 实验及仪器使用注意事项

- 4) 信号源：用Sync口；  
 (Sync的输出为TTL信号：高电平5v，低电平0v，频率与CHA一致)  
 信号源如何使能Sync输出：



◆ 实验及仪器使用注意事项

## 5)其他注意事项:


---

- ◆ 电源、信号源、示波器、电路要**共地**
- ◆ 芯片在面包板上插接的位置一跨在槽的两端且保持和面包板**接触良好**，注意**第一脚**的位置
- ◆ 拔芯片要用导线在下面翘一下，**不要用手直接拔**
- ◆ 所有芯片的电源和地都要接
- ◆ 数电芯片的输入不要超限，电压范围0-vcc（如CHA默认是-0.5v到0.5v）
- ◆ 芯片的**输出不要并联**（除非是OC门或OD门）



◆ 实验及仪器使用注意事项

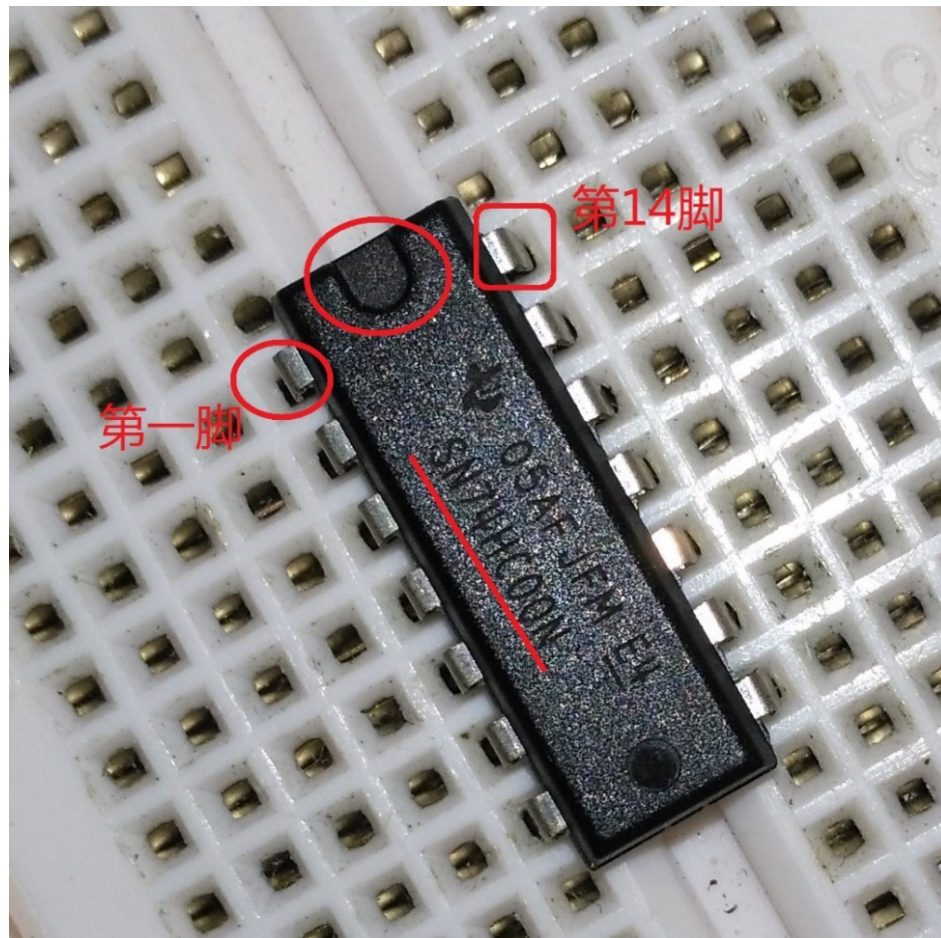7400引脚排布及在面包板上的连接位置，注意芯片要和面包板接触良好，拔芯片时，用导线在芯片下面翘一下。



## 课前注意事项（线上教学忽略）

- ◆ 请同学们先签到
- ◆ 按照签到表上的**序号**，领取器件盒和一沓实验报告纸
- ◆ 找到对应**序号**的实验台，打开仪器检查是否工作正常
- ◆ 每次实验前在课下**提前预习**，把该推导的表达式等**提前推导好**



谢谢大家！